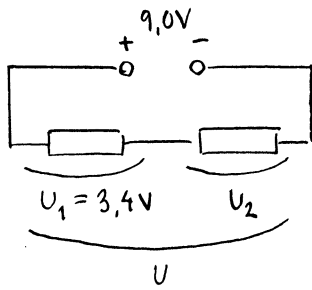



**EK01** (a) Bestäm spänningarna  $U$  och  $U_2$ .



$$U = \underline{9,0V}$$


$$U_1 + U_2 = U \Rightarrow U_2 = 9,0V - 3,4V = \underline{5,6V}$$

(b) Bestäm spänningen  $U_2$

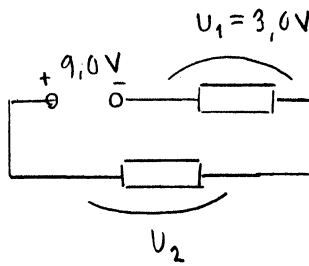

$$U_1 + U_2 = 9,0V \Rightarrow U_2 = 9,0V - 3,0V = \underline{6,0V}$$

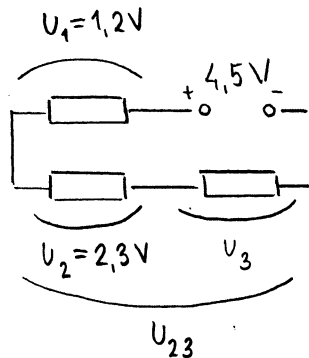
(c) Bestäm spänningarna  $U_3$  och  $U_{23}$ .



$$U_1 + U_{23} = 4,5V \Rightarrow U_{23} = 4,5V - 1,2V = \underline{3,3V}$$


$$U_2 + U_3 = U_{23} \Rightarrow U_3 = 3,3V - 2,3V = \underline{1,0V}$$

**EK02** (a) Bestäm strömmen  $I_1$ .

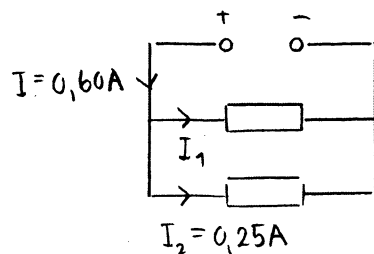


$$I = I_1 + I_2 \Rightarrow I_1 = 0,60A - 0,25A = \underline{0,35A}$$

(b) Bestäm strömmen  $I$ .

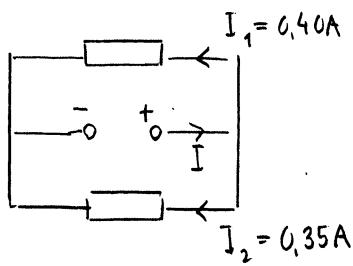


$$I = I_1 + I_2 = 0,35 \text{ A} + 0,40 \text{ A} = \underline{\underline{0,75 \text{ A}}}$$

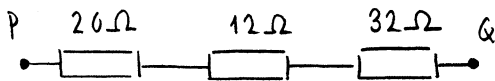**EK03** (a) Beräkna ersättningsresistansen mellan P och Q.



$$R_E = (20 + 12 + 32) \Omega = \underline{\underline{64 \Omega}}$$

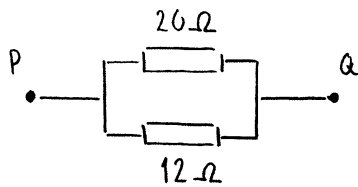
(b) Beräkna ersättningsresistansen mellan P och Q.



$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{12 \Omega} \Rightarrow R_E = \underline{\underline{7,5 \Omega}}$$

$\frac{1}{R_E} = 0,133 \Omega^{-1}$

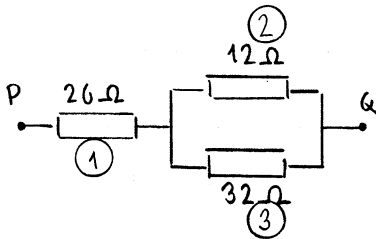(c) Beräkna ersättningsresistansen mellan P och Q.




Ersättn.resistansen till 12 Ω- och 32 Ω- motstånd:

$$\frac{1}{R_{E,2,3}} = \frac{1}{12 \Omega} + \frac{1}{32 \Omega} \Rightarrow R_{E,2,3} = 8,73 \Omega$$

Totala ersättn.resistansen  $R_{E,tot} = 20 \Omega + 8,73 \Omega$

$$= \underline{\underline{29 \Omega}}$$

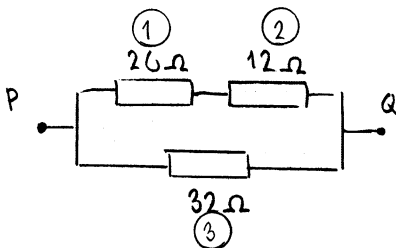(d) Beräkna ersättningsresistansen mellan P och Q.




Ersättn.resistansen till ① och ②:

$$R_{E,1,2} = (20 + 12) \Omega = 32 \Omega$$


Totala ersättn.resistansen:

$$\frac{1}{R_{E,tot}} = \frac{1}{32 \Omega} + \frac{1}{32 \Omega} \Rightarrow R_{E,tot} = \underline{\underline{16 \Omega}}$$

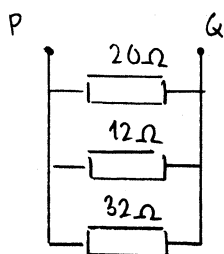
(e) Beräkna ersättningsresistansen mellan P och Q.


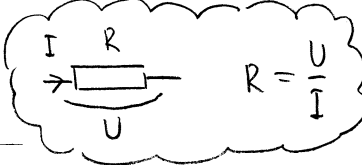
$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{20 \Omega} + \frac{1}{12 \Omega} + \frac{1}{32 \Omega} \Rightarrow R_E = \underline{\underline{6,1 \Omega}}$$



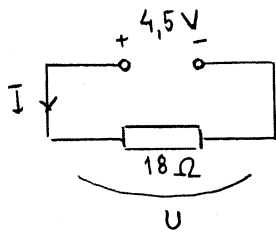**EK04** Bestäm spänningen  $U$  och strömmen  $I$ .




$$U = \underline{\underline{4,5\text{V}}}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{4,5\text{V}}{18\Omega} = \underline{\underline{0,25\text{A}}}$$

**EK05** (a) Bestäm ersättningsresistansen i kretsen nedan.

(b) Beräkna huvudströmmen  $I$ .

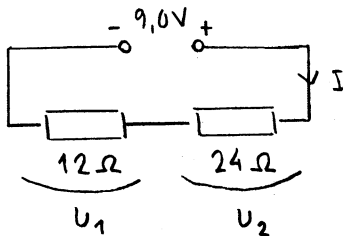(c) Beräkna spänningarna  $U_1$  och  $U_2$ .



$$R_E = (12 + 24)\Omega = \underline{\underline{36\Omega}}$$

$$I = \frac{U}{R_E} = \frac{9,0\text{V}}{36\Omega} = \underline{\underline{0,25\text{A}}}$$


$$U_1 = R_1 \cdot I = 12 \cdot 0,25\text{V} = \underline{\underline{3,0\text{V}}}$$

$$U_2 = R_2 \cdot I = 24 \cdot 0,25\text{V} = \underline{\underline{6,0\text{V}}}$$

**EK06** (a) Bestäm ersättningsresistansen i kretsen nedan.

(b) Beräkna huvudströmmen  $I$ .

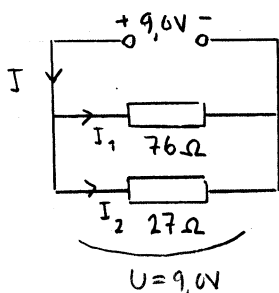(c) Beräkna grenströmmarna  $I_1$  och  $I_2$ .




$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{76\Omega} + \frac{1}{27\Omega} \Rightarrow R_E = \underline{\underline{20\Omega}}$$

$$I = \frac{U}{R_E} = \frac{9,0\text{V}}{20\Omega} = \underline{\underline{0,45\text{A}}}$$

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{9,0\text{V}}{76\Omega} = \underline{\underline{0,12\text{A}}}$$


$$I_2 = \frac{U}{R_2} = \frac{9,0\text{V}}{27\Omega} = \underline{\underline{0,33\text{A}}}$$

**EK07** Bestäm den markerade strömmen.

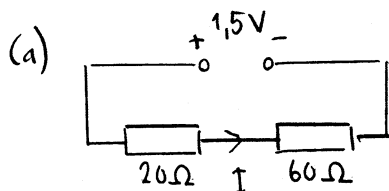


$$R_E = (20 + 60)\Omega = 80\Omega$$
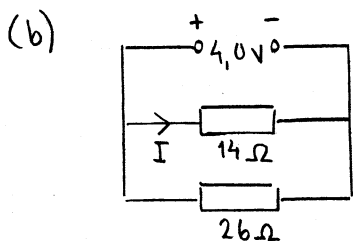
$$I = \frac{U}{R_E} = \frac{1,5\text{V}}{80\Omega} = \underline{\underline{0,019\text{A}}}$$



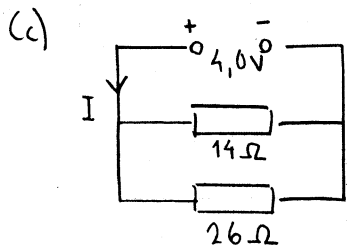
$$I = \frac{U}{R} = \frac{4,0\text{V}}{14\Omega} = \underline{\underline{0,29\text{A}}}$$




$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{14\Omega} + \frac{1}{26\Omega} \Rightarrow R_E = \underline{\underline{9,1\Omega}}$$
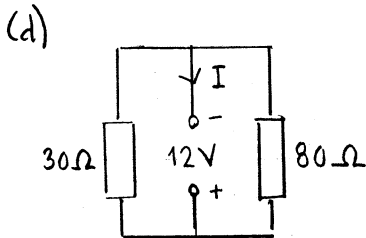
$$I = \frac{U}{R_E} = \frac{4,0V}{9,1\Omega} = \underline{\underline{0,44A}}$$




Motstånd är parallellkopplade till spänningskällan!
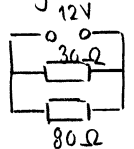
$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{30\Omega} + \frac{1}{80\Omega} \Rightarrow R_E = 21,8\Omega$$



$$I = \frac{U}{R_E} = \frac{12V}{21,8\Omega} = \underline{\underline{0,55A}}$$

**EK08** Bestäm strömmen  $I_1$ .

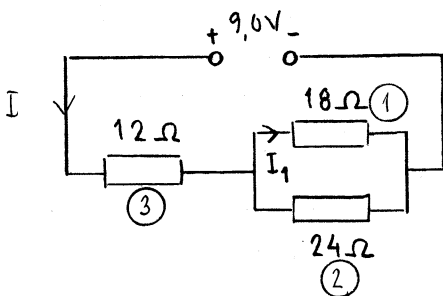

Ersättningsresistansen till ① och ②:

$$\frac{1}{R_{E,12}} = \frac{1}{18\Omega} + \frac{1}{24\Omega} \Rightarrow R_{E,12} = 10,29\Omega$$

Totala ersättn resistansen

$$R_{E,tot} = (12 + 10,29)\Omega = 22,29\Omega$$

Huvudströmmen


$$I = \frac{U}{R_{E,tot}} = \frac{9,0V}{22,29\Omega} = 0,404A$$

Spänningen över ① (och ②):


$$U_{12} = I \cdot R_{E,12} = 0,404A \cdot 10,29\Omega = 4,16V$$

Sökta strömmen

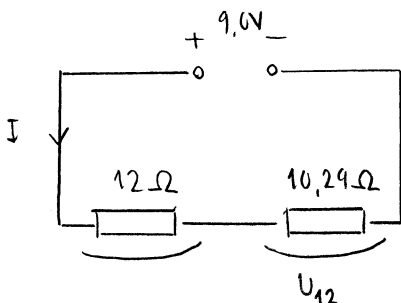
$$I_1 = \frac{U_{12}}{R_1} = \frac{4,16V}{18\Omega} = \underline{\underline{0,23A}}$$



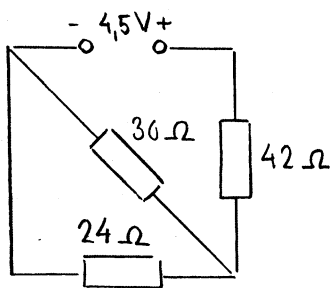**EK09** Bestäm strömmen genom  $42\ \Omega$ -motståndet.



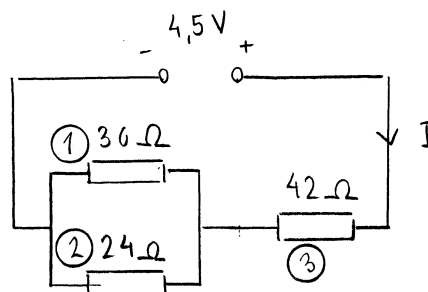Vi ritar först om kopplingsschemat  
så att vi känner igen oss:



Ersättningsresistansen till ① och ②:

$$\frac{1}{R_{E,12}} = \frac{1}{30\ \Omega} + \frac{1}{24\ \Omega} \Rightarrow R_E = 13,33\ \Omega$$

Totala ersättningsresistansen

$$R_{E, \text{tot}} = (13,33 + 42)\ \Omega = 55,33\ \Omega$$

Huvudströmmen

$$I = \frac{U}{R_{E, \text{tot}}} = \frac{4,5\ \text{V}}{55,33\ \Omega} = \underline{\underline{0,081\ \text{A}}}$$